

实验六 综合设计

2024春



zjx@ustc.edu.cn

实验目标

- 掌握计算机片上系统 (SOC) 的设计和调试方法
- 掌握计算机输入/输出 (I/O) 的接口技术
- 了解计算机软硬件系统的优化方法


实验内容

  - 设计LA32R CPU的片上系统 (System on Chip, SOC)
 - IC/DC: 指令/数据Cache
 - IM/DM: 指令/数据存储单元
 - Mem: 指令和数据混合的存储器
 - BRG: 仲裁/转接桥
 - IOU: Input/Output Unit, 输入/输出单元
- 编写应用程序, 评估排序耗时
 - 数组数据: 1024 x 32位无符号数
 - 排序算法: 自选



应用程序


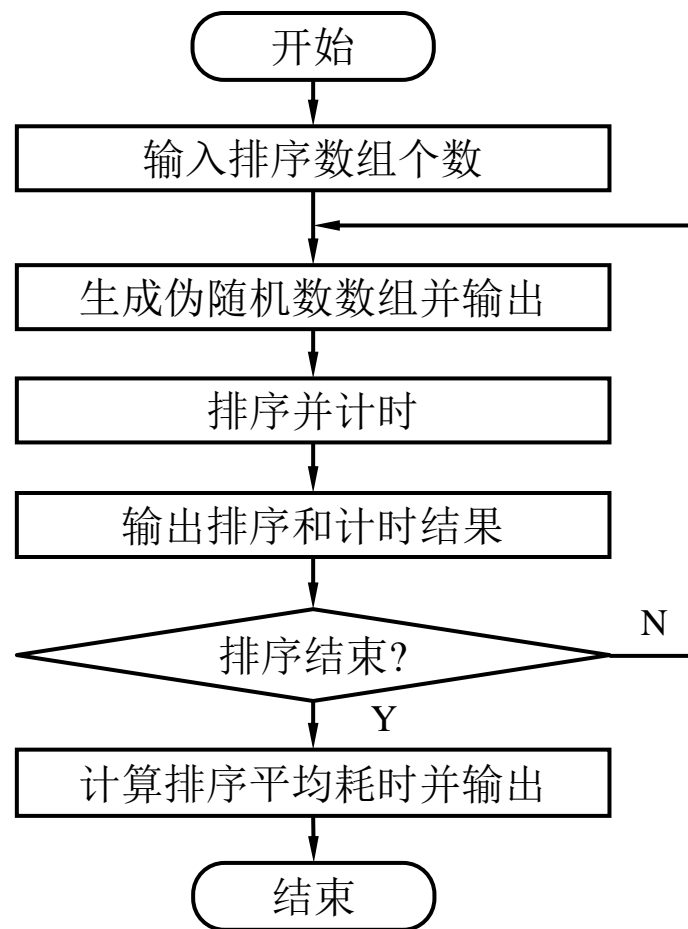
- 输入排序数组个数
 - 数量限定为 2^N , $N = 0 \sim F$
 - 通过开关或者串口输入N
- 生成伪随机数算法
 - 伽罗瓦LFSR，从右到左递增编号，初值为 0x1234_5678
- 输出数组和计时结果
 - 通过按钮控制的LED指示灯和数码管输出
 - 或者通过串口输出，数组数据项间tab分隔，数组间以及数组与计时结果间空行分隔



伪随机数生成算法

- **Linear Feedback Shift Register, LFSR**

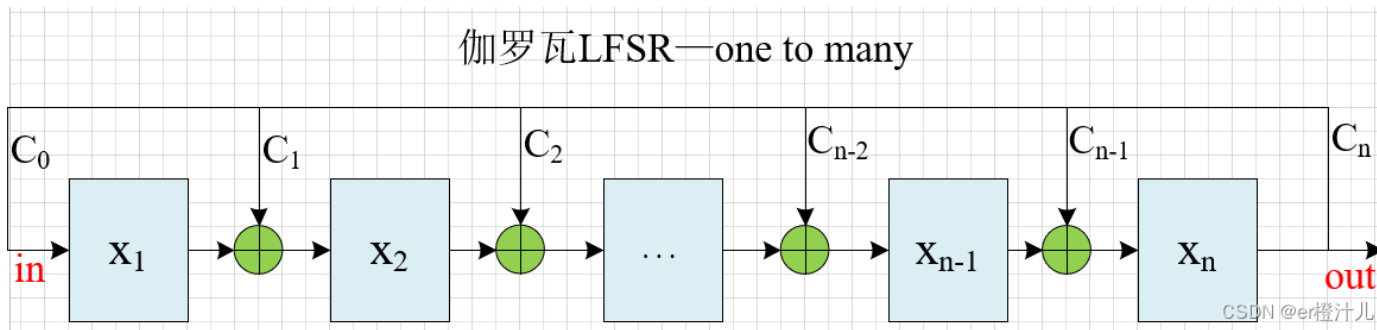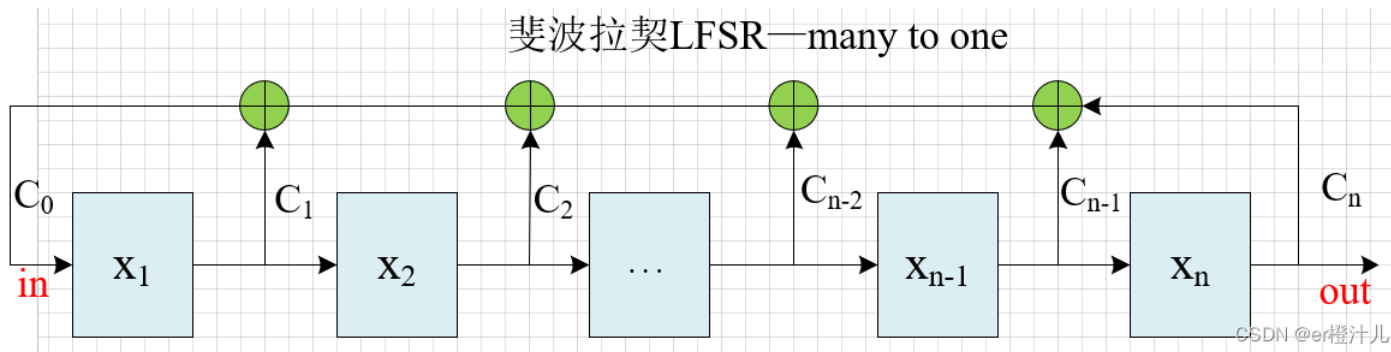- 由移位寄存器和异或门组成，主要应用于伪噪声序列、伪随机数、计数器、数据加密和CRC校验等





本原多项式

触发器的 个数 (n)	反馈多项式	No of Taps	Generator Polynomial	No of Taps	Generator Polynomial
2	$x^2 + x + 1$	2	[2 1 0]	28	[28 25 0]
3	$x^3 + x^2 + 1$	3	[3 2 0]	29	[29 27 0]
4	$x^4 + x^3 + 1$	4	[4 3 0]	30	[30 29 28 7 0]
5	$x^5 + x^3 + 1$	5	[5 3 0]	31	[31 28 0]
6	$x^6 + x^5 + 1$	6	[6 5 0]	32	[32 31 30 10 0]
7	$x^7 + x^6 + 1$	7	[7 6 0]	33	[33 20 0]
8	$x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + 1$	8	[8 6 5 4 0]	34	[34 15 14 1 0]
9	$x^9 + x^5 + 1$	9	[9 5 0]	35	[35 2 0]
10	$x^{10} + x^7 + 1$	10	[10 7 0]	36	[36 11 0]
11	$x^{11} + x^9 + 1$	11	[11 9 0]	37	[37 12 10 2 0]
12	$x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^4 + 1$	12	[12 11 8 6 0]	38	[38 6 5 1 0]
13	$x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^8 + 1$	13	[13 12 10 9 0]	39	[39 8 0]
14	$x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^2 + 1$	14	[14 13 8 4 0]	40	[40 5 4 3 0]
15	$x^{15} + x^{14} + 1$	15	[15 14 0]	41	[41 3 0]
16	$x^{16} + x^{14} + x^{13} + x^{11} + 1$	16	[16 15 13 4 0]	42	[42 23 22 1 0]
17	$x^{17} + x^{14} + 1$	17	[17 14 0]	43	[43 6 4 3 0]
		18	[18 11 0]	44	[44 6 5 2 0]
		19	[19 18 17 14 0]	45	[45 4 3 1 0]
		20	[20 17 0]	46	[46 21 10 1 0]
		21	[21 19 0]	47	[47 14 0]
		22	[22 21 0]	48	[48 28 27 1 0]
		23	[23 18 0]	49	[49 9 0]
		24	[24 23 22 17 0]	50	[50 4 3 2 0]
		25	[25 22 0]	51	[51 6 3 1 0]
		26	[26 25 24 20 0]	52	[52 3 0]
		27	[27 26 25 22 0]	53	[53 6 2 1 0]



示例：斐波那契LFSR

- $n = 3$, $g(x) = x^3 + x^2 + 1$

从右到左依次递增编号

  



从左到右依次递增编号

  



示例：伽罗瓦LFSR

- $n = 3$, $g(x) = x^3 + x^2 + 1$

从右到左依次递增编号

  

从左到右依次递增编号

  


输入/输出

- 输入/输出 (Input/Output, I/O) 设备，也称外设
 - 例如，开关、按钮、指示灯、数码管，计时器、串行通信等
- I/O设备编址方式：存储器映射I/O (Memory-Mapped I/O, MMIO)，统一编址

- 总线 (bus) 信号

 - 地址：addr
- 写数据：wdata
- 读数据：rdata
- 写使能：we
- 使能：en



- BIOU: Basic I/O Unit
- SCU: Serial Communication Unit

- I/O信息交换方式：程序查询方式

I/O端口地址

```
// mycpu_env\soc_verify\soc_dram\rtl\confreg\confreg.v
```

```
// mycpu_env\func\include\cpu_cde.h
```

#define TIMER_ADDR	0xbfafe000	// 计时器
#define LED_ADDR	0xbfaff020	// 16个LED指示灯
#define LED_RG0_ADDR	0xbfaff030	// 双色LED指示灯0
#define LED_RG1_ADDR	0xbfaff040	// 双色LED指示灯1
#define NUM_ADDR	0xbfaff050	// 8个7段数码管
#define SWITCH_ADDR	0xbfaff060	// 16个开关
#define BTN_STEP_ADDR	0xbfaff080	// 2个按钮
#define UART_ADDR	0xbfafff10	// 串口


程序查询方式I/O

```
# nscsc2023-personal\source\lab2\code\lab2.S
info:
    .asciz "Fib Finish."
WRITESERIAL:
    lu12i.w    s0, -0x40300 # s0 = 0xbfd00000 (io base address)
    la.local   s1, info      # s1 = string pointer
    ld.b       a0, s1, 0x0    # a0 = char
loop1:
    addi.w     s1, s1, 0x1
.TESTW:
    ld.b       t0, s0, 0x3fc  # read tx status (0xbfd0-03fc)
    andi       t0, t0, 0x001
    beq        t0, zero, .TESTW # check if ready(1)
    st.b       a0, s0, 0x3f8  # write tx data (0xbfd0-03f8)
    ld.b       a0, s1, 0x0
    bne        a0, zero, loop1
```

READSERIAL:

.TESTR:

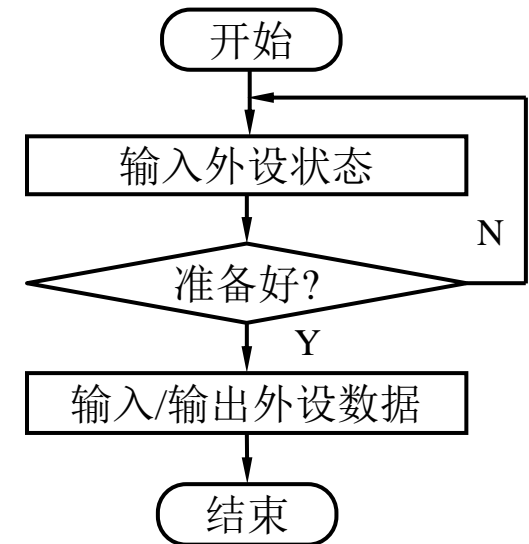
```
ld.b    t0, s0, 0x3fc
andi    t0, t0, 0x002
beq      t0, zero, .TESTR
ld.b     a0, s0, 0x3f8
```



RS-232协议

- 数据传输格式

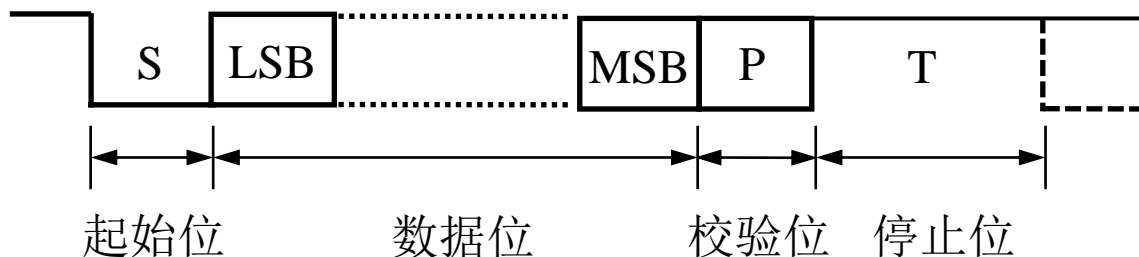- 起始位S: 1位, 为0
- 数据位D: 5~8位, 低位在前
- 校验位P: 1位, 可选
- 停止位T: 1、1.5或2位, 为1





- 数据传输速率

- 波特率: 每秒传输位数。常用波特率有1200、2400、9600、19.2K、38.4K、56K、115.2K等

实现: 8位数据位, 无校验位, 1位停止位, 波特率9600

Valid-Ready握手协议

  - 数据源端A：数据准备好，则置valid有效
- 数据目标端B：准备好接收数据，则置ready有效
- 在时钟采样沿valid和ready均有效时，完成数据传输





Valid-Ready握手协议 (续)

- 为防止死锁 (Deadlock), 源端不允许在valid置位前等待ready置位, 而目标端允许在ready置位前等待valid置位, 即目标可以等待源, 而源不可以等待目标
- valid置位后必需保持, 直至握手完成, 即时钟采样沿时valid和ready均置位, 而ready置位后可以在valid置位前取消置位
- 建议目标端准备好就置位ready, 这样在valid置位后仅需一个时钟周期即可完成数据传输, 从而提高效率

串行通信单元

  
- **SCU: Serial Communication Unit**
- **发送器 (Transmitter, TX)**
 - 并行输入数据 → 串行输出数据
- **接收器 (Receiver, RX)**
 - 串行输入数据 → 并行输出数据
- **I/O接口 (I/O Interface, IOF)**
 - CPU侧: 存储器接口
 - TX和RX侧: Valid-Ready协议
 - 输出缓冲寄存器: OBR
 - 输入缓冲寄存器: IBR
 - 状态寄存器: SR



串行通信单元 (续)


- **TX: 发送器**

 - d_tx: 8位并行发送数据
- vld_tx: 发送有效 (valid)
- rdy_tx: 发送准备好 (ready)
- txd: 1位串行发送数据



- **RX: 接收器**

 - rxd: 1位串行接收数据
- d_rx: 8位并行接收数据
- vld_rx: 接收有效
- rdy_rx: 接收准备好



发送器数据通路

- **SOR**: 移位输出寄存器, 9位




- 复位: 全部位置1
- 置数: 数据d_tx, 起始位0
- 移位: 右移, 最高位补1

- **CNT**: 位计数器, 4位


- 复位: 清零
- 置数: 8
- 计数: 不等于0就递减计数

- **RDY**: 准备好标志, 1位

   - 复位: 置1
- vld_tx和rdy_tx均为1时清零
- CNT等于0时置1




发送时序

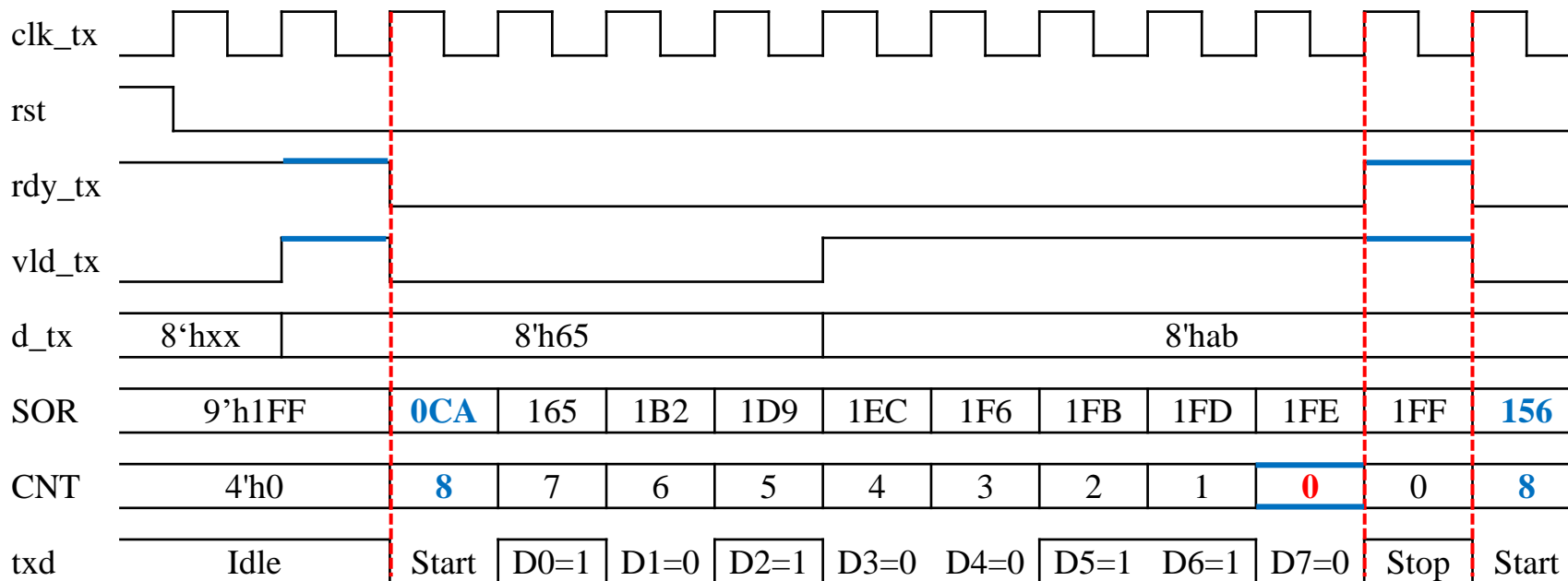

- `vld_tx` 和 `rdy_tx`均有效时，发送数据 `d_tx` 附加起始位0后存入移位输出寄存器SOR，`rdy_tx` 清零，移位计数器CNT加载常数8；随后SOR右移位和CNT递减计数
- CNT等于0时，停止计数，`rdy_tx`置1



接收过程

 - 当检测到`rx_d`信号由1到0跳变，且8个接收时钟(`clk_rx`)后检测仍为0，则确认为起始位
- 接着每隔16个接收时钟，对`rx_d`检测一次，依次作为数据位和停止位，存入移位输入寄存器SIR





接收器数据通路

  - **DIR:** 数据输入寄存器, 8位
- **VLD:** DIR有效标志, 1位
- **SIR:** 移位输入寄存器, 9位
 - 左移, 保存8位数据和1停止位
- **CNTc:** 时钟计数器, 4位
 - 7 ~ 0或15 ~ 0递减计数
- **CNTb:** 位计数器, 4位
 - 8 ~ 0递减计数



接收器状态图

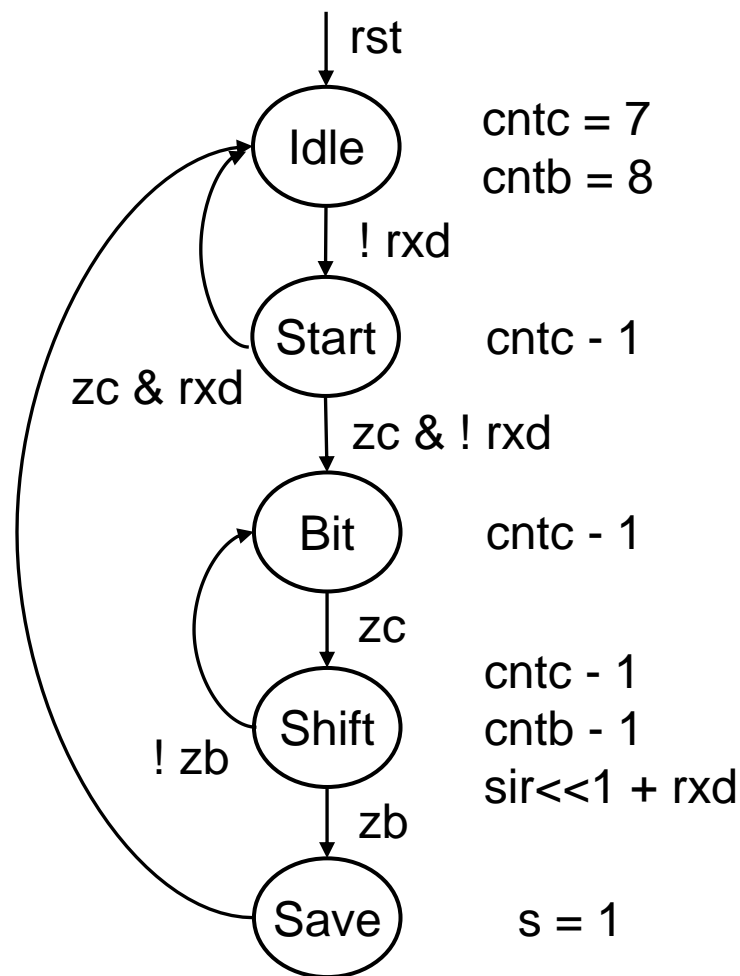 - 复位时，vld清零
- 从rxd接收到1个数据时， $s = 1$
 - 若 $vld = 0$ ，则保存该数据 ($dir \leq sir$)，并将vld置1
 - 否则来不及处理，丢弃该数据
- 当vld和rdy均为1时，vld清零
 - 表示dir数据已被DCP接收



实验要求

- 设计片上系统和应用程序，评估排序性能
- 优化软硬件系统，提高排序性能
 - 优化排序算法，降低执行指令条数
 - 增加数据Cache，以及优化Cache，提高Cache命中率
 - 增加指令分支预测，提高流水线执行效率
 - 优化数据通路，提高运行时钟频率

The End