

实验五 Cache设计

2024春季




zjx@ustc.edu.cn

实验目标

- 掌握Cache工作原理、基本结构、设计和调试方法
- 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

实验内容

- 改造流水线LA32R CPU，增加指令cache

   

- IC: 指令Cache
- DC: 数据Cache
- BRG-2x1: 仲裁桥


实验内容 (续)

- 指令Cache (ICache) 配置


- 容量8KB，块式存储器
- 块大小：1字（4字节）
- 地址映射方式：2路组相联
- 替换策略：LRU

- 指令存储器 (Imem) 配置


- 容量1MB，块式存储器
- 按字访问，读取时间固定为4个时钟周期

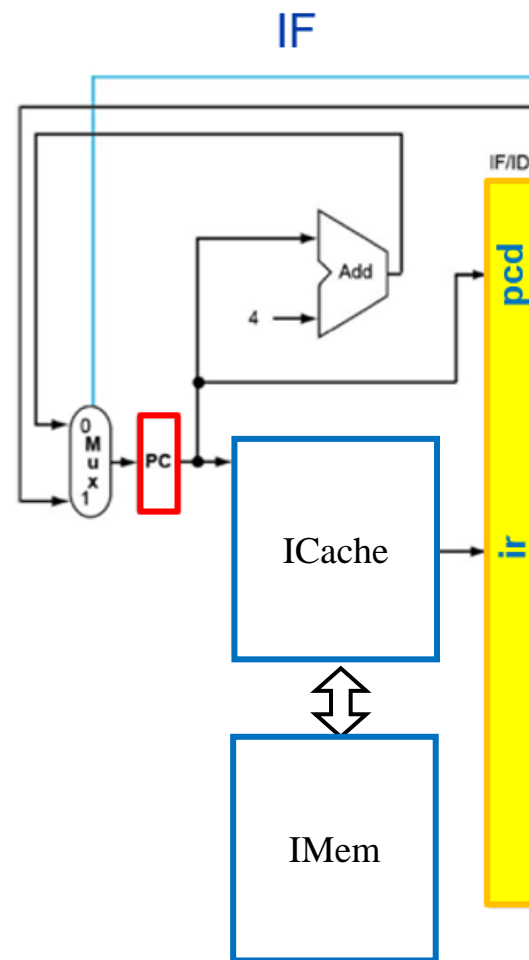


流水线CPU数据通路

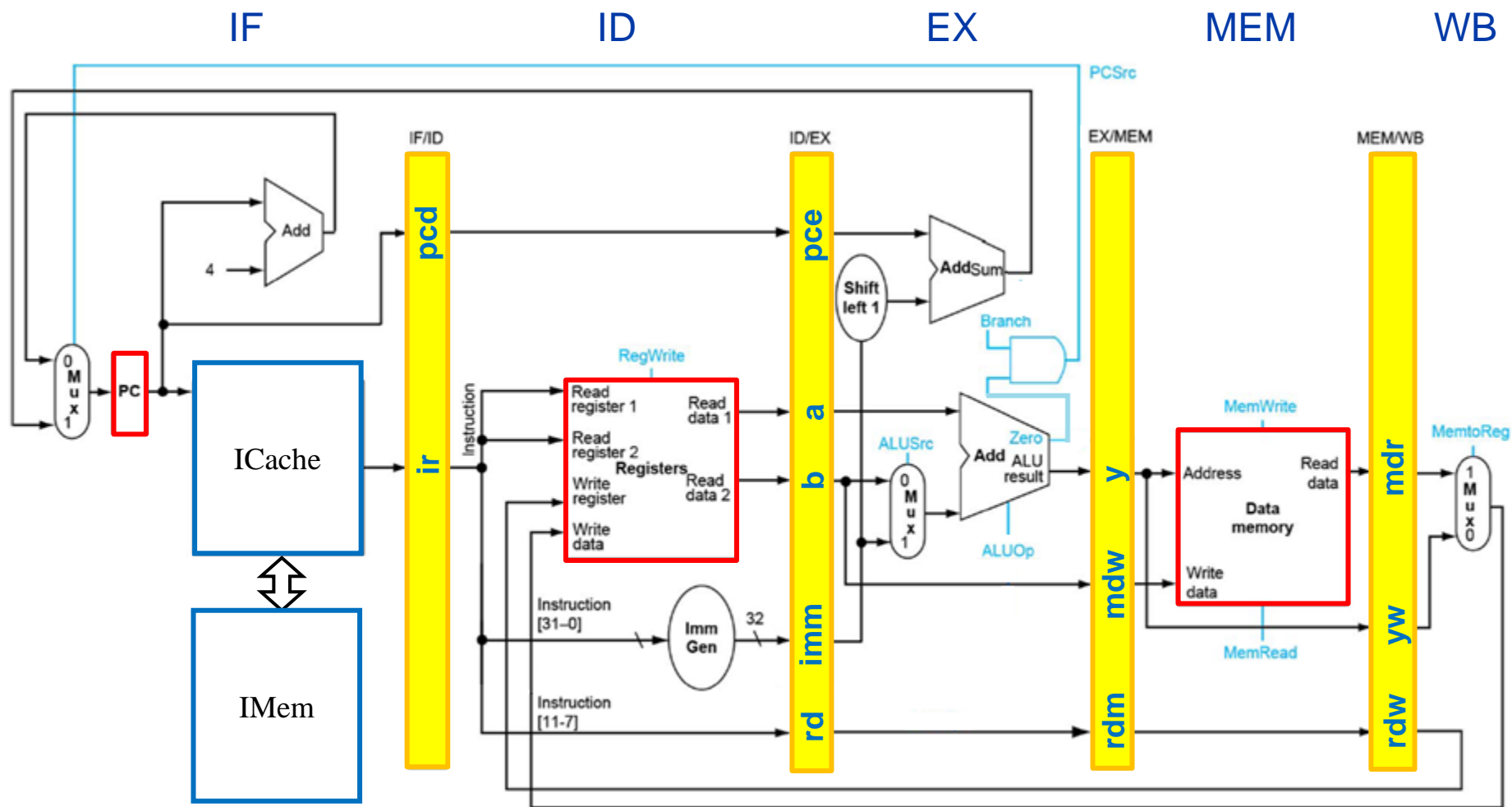


Cache组相联映射

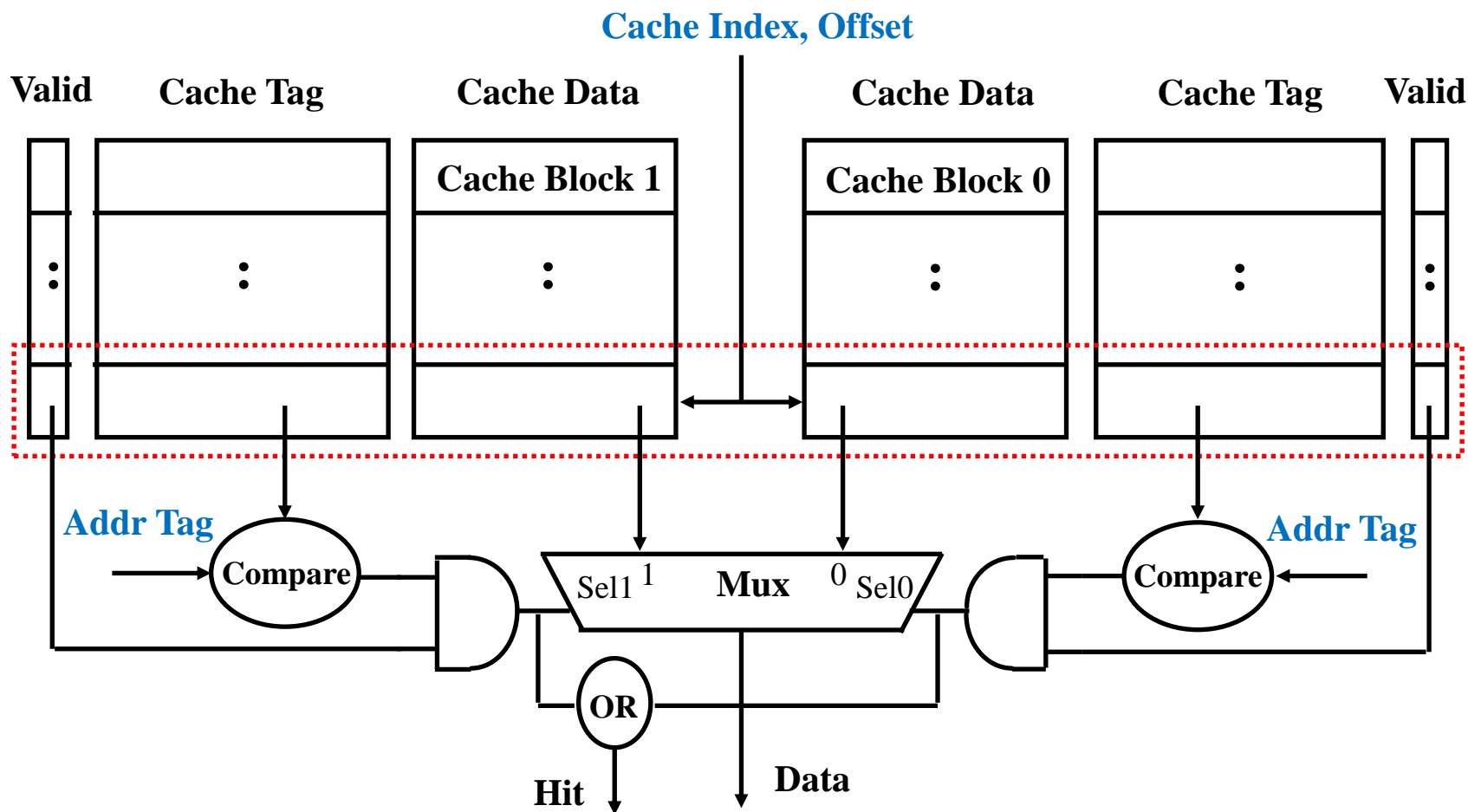

无阻塞流水线结构

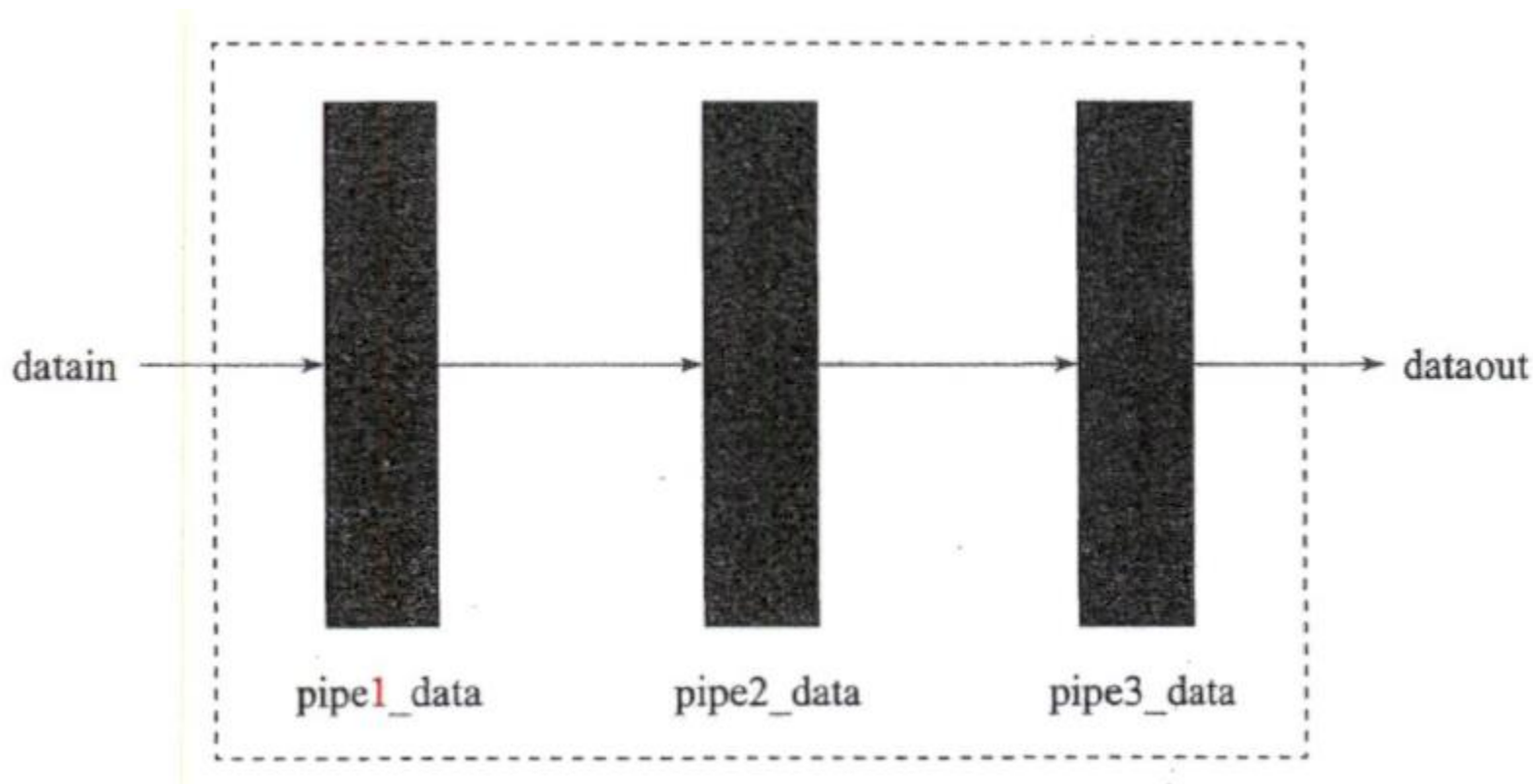

有阻塞流水线结构

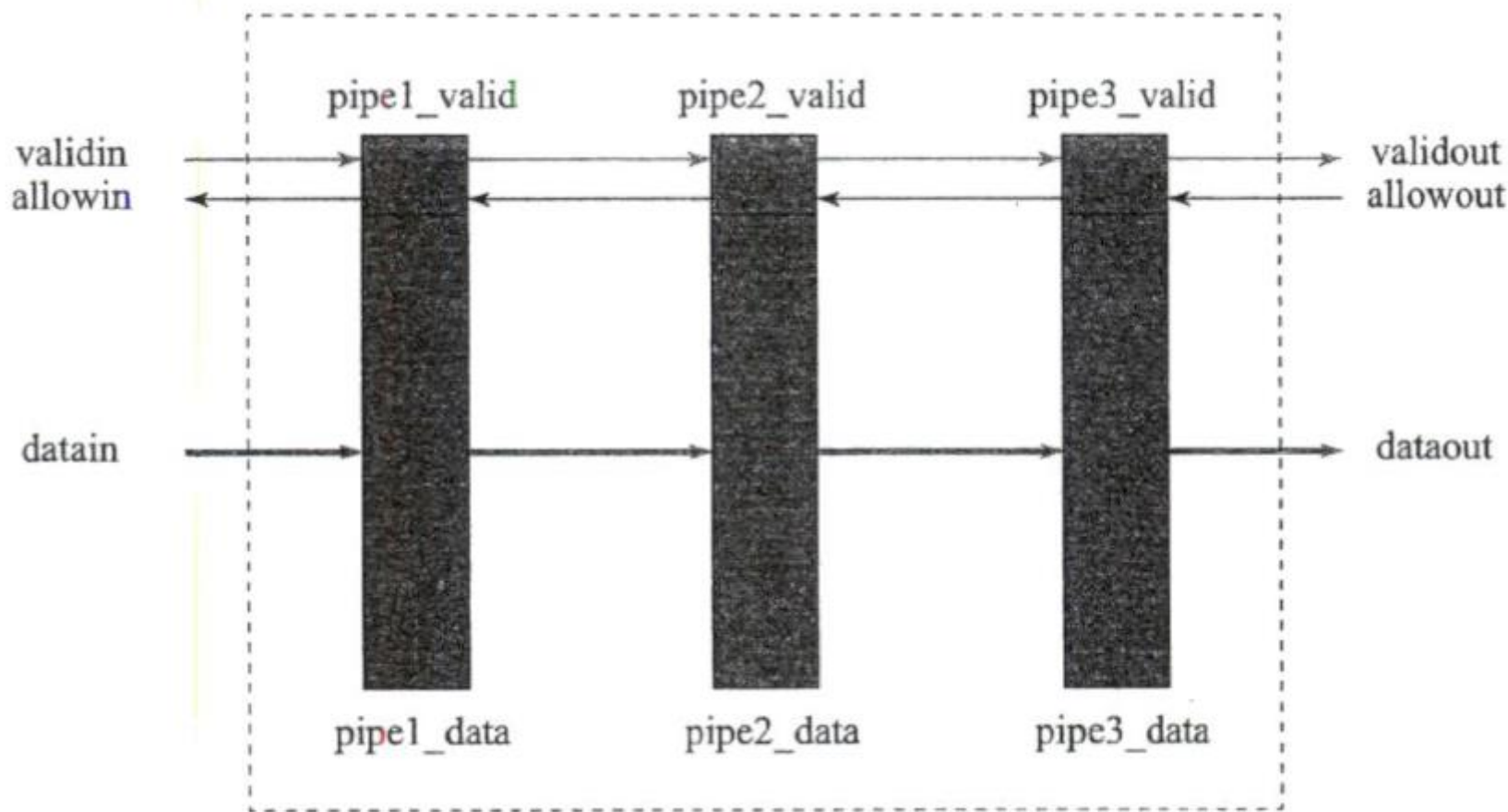

流水线之间交互

```
reg                pipe1_valid;
reg [WIDTH-1:0] pipe1_data;

//pipeline stage1
wire                pipe1_allowin;
wire                pipe1_ready_go;
wire                pipe1_to_pipe2_valid;
assign pipe1_ready_go = .....
assign pipe1_allowin = !pipe1_valid || pipe1_ready_go && pipe2_allowin;
assign pipe1_to_pipe2_valid = pipe1_valid && pipe1_ready_go;
always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        pipe1_valid <= 1'b0;
    end
    else if (pipe1_allowin) begin
        pipe1_valid <= validin;
    end
    if (validin && pipe1_allowin) begin
        pipe1_data <= datain;
    end
end
end
```

实验要求

- 设计包含指令Cache的流水线LA32R CPU，构建SoC并上板验证
 - 运行指令测试程序
 - 查看电路资源和性能

The End